Raspberry Pi Workshop I - Schaltung

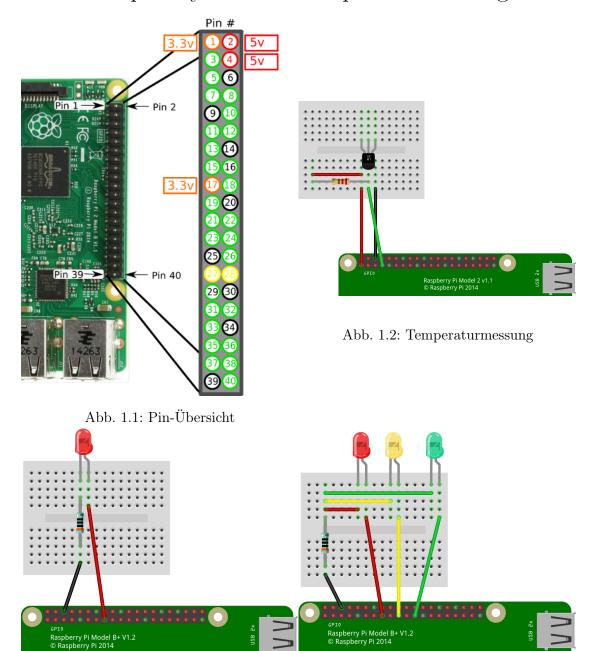


Abb. 1.3: Schaltung

Abb. 1.4: Ampelschaltung